
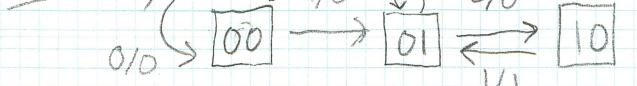


Q1

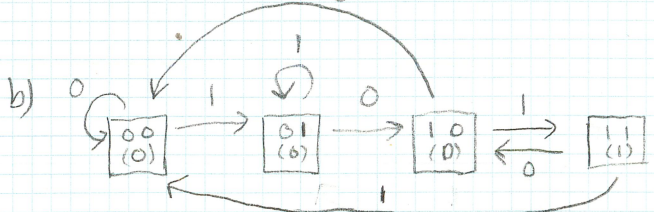

c)

Current	Next		Output
	0	1	
00	00	01	0
01	10	01	0
10	00	11	0
11	10	01	1




Binary Representation (Output)

d) K-Map for  $B_0$


$B_1 B_2$	00	01	10	11
00	0	0	0	0
01	0	1	0	0
10	1	0	0	0
11	0	0	0	1

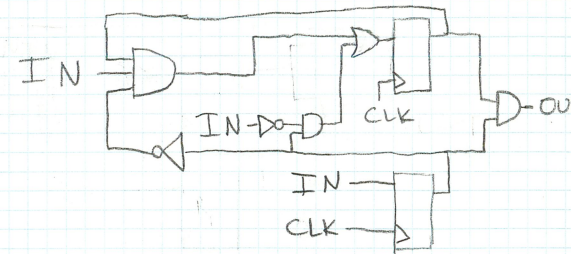$B_{0,next} = IN \cdot B_1 + IN \cdot B_1' \cdot B_0$   
 $B_{1,next} = IN$  clearly.



Q2

Input: Money/Coke/Sprite

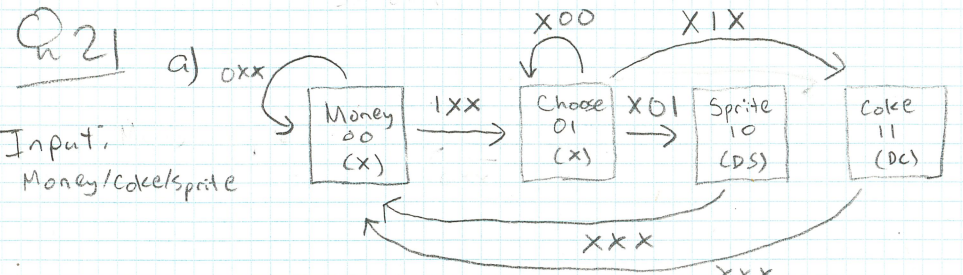

b)

Current	Next $s'$								$IN$	Output
	000	001	010	011	100	101	110	111		
00	00	00	00	00	01	01	01	01	X	
01	xx	xx	xx	xx	01	10	11	11	X	
10	00	00	00	00	00	00	00	00	DS	
11	00	00	00	00	00	00	00	00	DC	



c) see second page

Format:

Format:

Q3

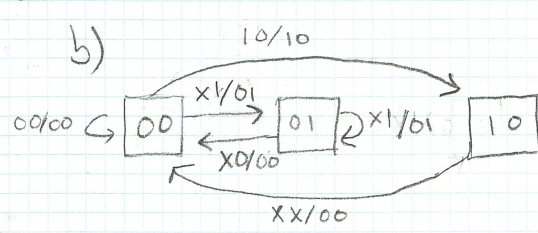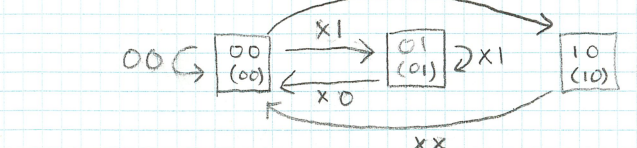a) Format: Input =  $S_1, S_2$  Output =  $O_1, O_2$  State =  $D_1, D_2$



c)

Current	Next $D_1^* D_2^*$				Output
	00	01	10	11	
00	00	01	10	01	00
01	00	01	00	01	01
10	00	00	00	00	10
11	xx	xx	xx	xx	xx

$S_1 S_2$        $D_1 D_2$

$D_1 D_2$	00	01	10	11
00	00	00	x	00
01	01	01	x	00
10	01	01	x	00
11	10	00	x	00

$D_{1,next} = S_1' \cdot D_2$   
 $D_{2,next} = S_1' \cdot S_2' \cdot D_1 \cdot D_2'$

equations for state transition and output are same since state encodings are the outputs  
 $O_1 = D_1$        $O_2 = D_2$

```
reg [1:0] Scurr;
output DC;
output DS;

reg DC;
reg DS;

//Scurr is state binary encoding
always @ (Scurr) begin
    if (Scurr==2'b11) begin
        DC = 1'b1;
        DS = 1'b0;
    end
    else if (Scurr==2'b10) begin
        DC = 1'b0;
        DS = 1'b1;
    end
    else begin
        DC = 1'b0;
        DS = 1'b0;
    end
end
|
```